


Caso práctico: Divisor de frecuencia seleccionable



Nivel: Medio - Construir un divisor de frecuencia binario utilizando un contador de rizado 74HC393 con una etapa de salida seleccionable.

Caso práctico: Contador binario de 2 bits con fin de ciclo

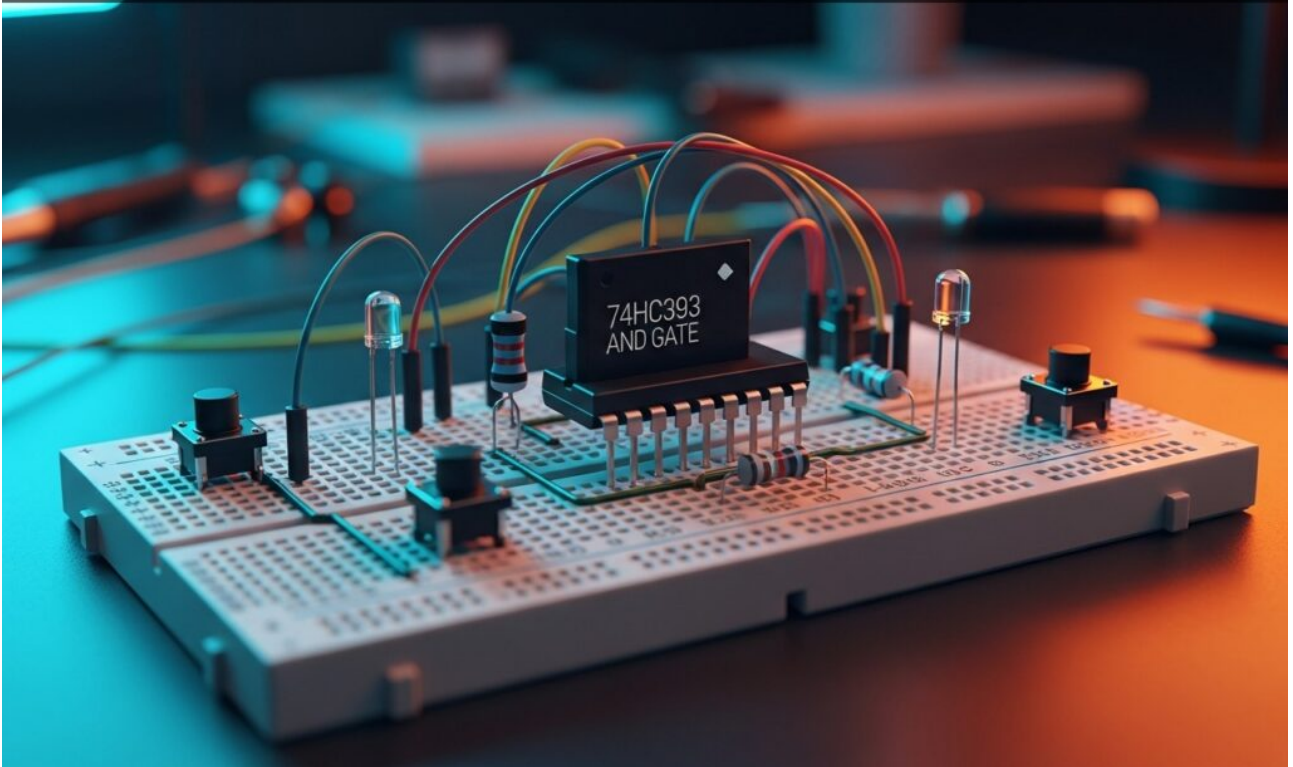
Contador binario de 2 bits con fin de ciclo



Nivel: Básico - Construir un contador binario de 0 a 3 con reloj manual, reinicio y un indicador de cuenta máxima.

Caso práctico: Divisor de frecuencia por 2, 4 y 8


Divisor de frecuencia por 2, 4 y 8

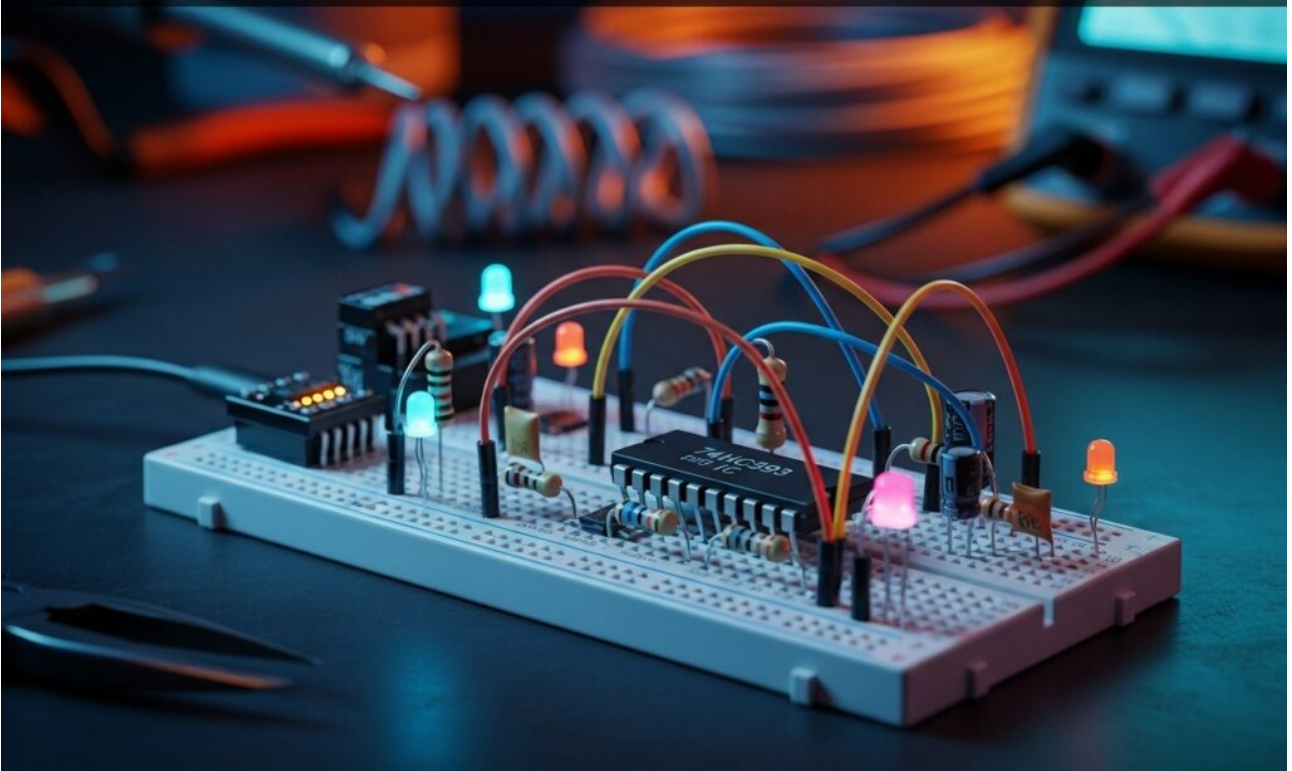

Domina la Electrónica Digital creando un divisor de frecuencia con un Contador binario. Genera señales de $f/2$, $f/4$ y $f/8$ para relojes y síntesis de audio.

Caso práctico: Contador ascendente de 4 bits con LEDs

Contador ascendente de 4 bits con LEDs

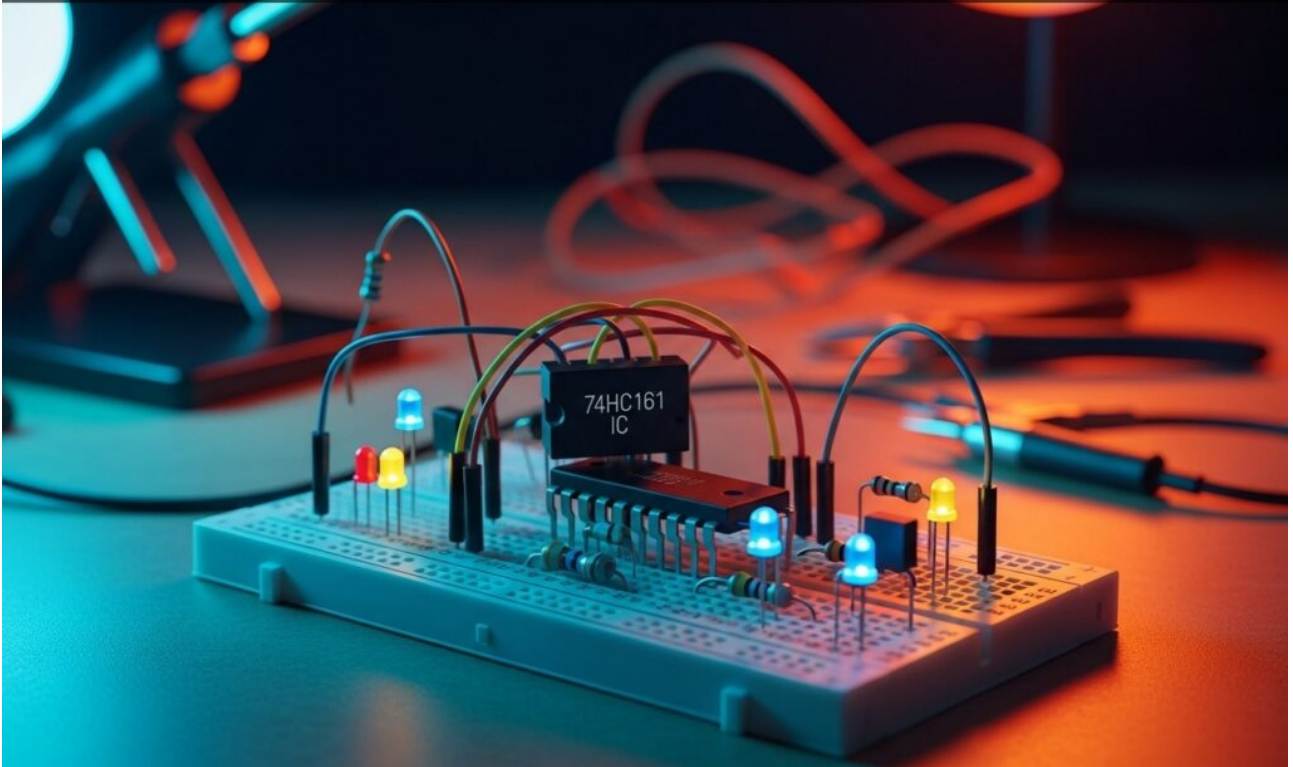

Domina la Electrónica Digital con un Contador binario. Diseña un circuito con el 74HC161 para contar de 0 a 15 y visualiza la secuencia de salida en 4 LEDs.