

## Caso práctico: Control de iluminación desde dos puntos




Aprende Electrónica Digital diseñando un control de iluminación con una Puerta OR 74HC32. Activa un LED desde dos puntos y domina la lógica de sensores.

---

## Caso práctico: Sistema de alarma con doble sensor

# Sistema de alarma con doble sensor

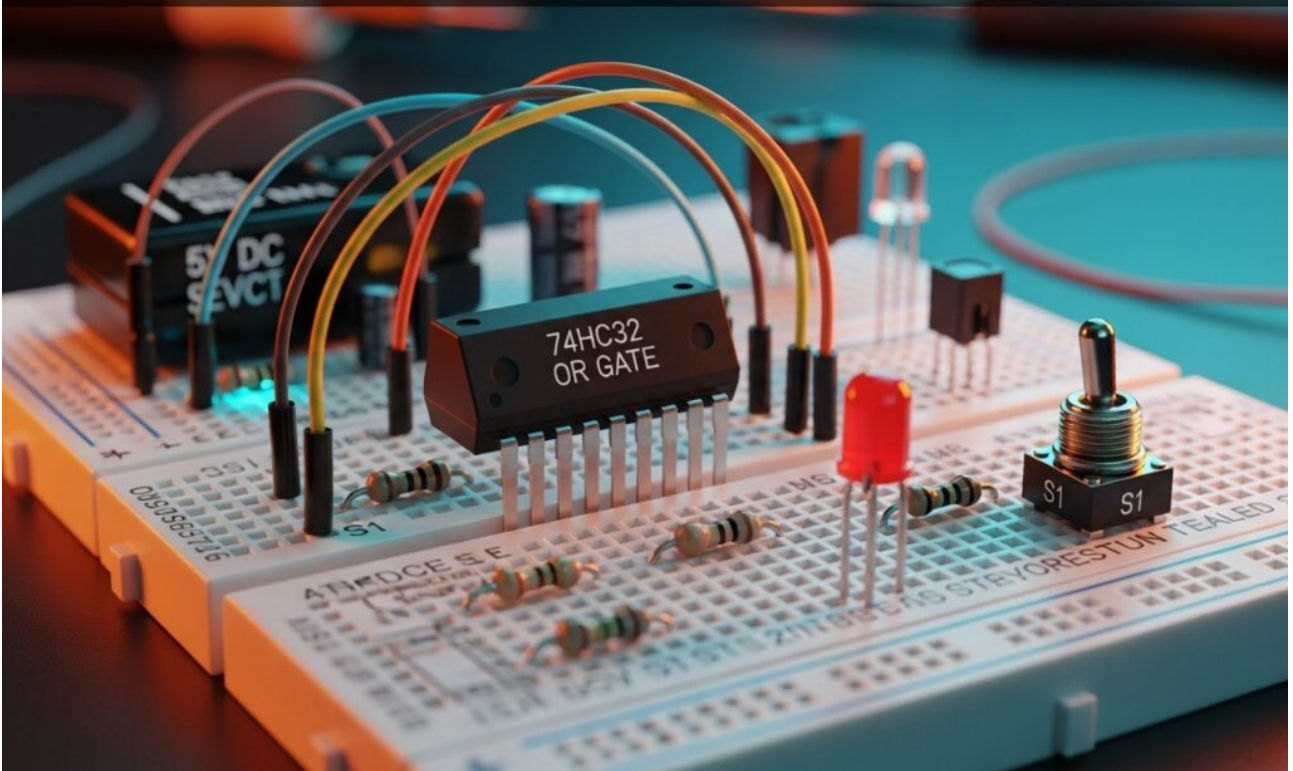

Aprende Electrónica Digital diseñando un sistema de alarma con Puerta OR. Construye un circuito de seguridad que activa un LED a 5V ante cualquier intrusión.