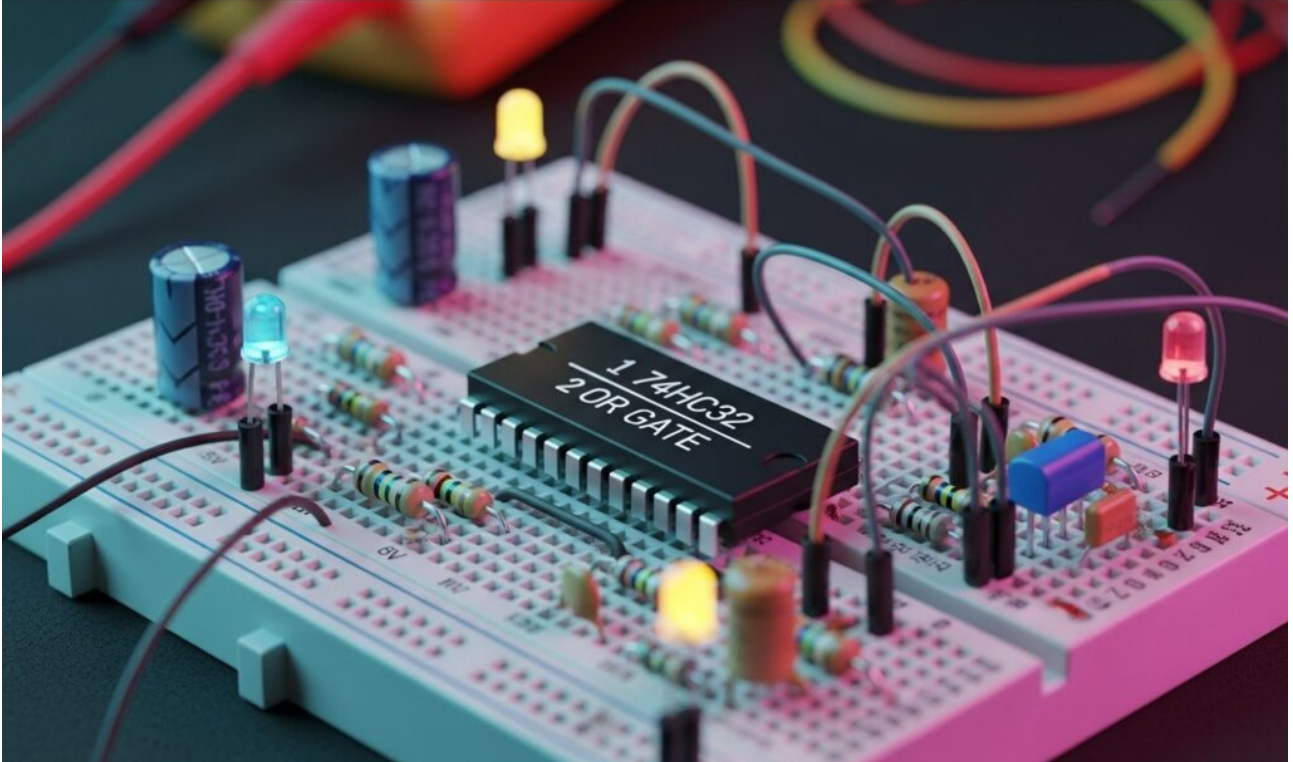


## Caso práctico: Monitoreo de fallas en línea de producción

### Monitoreo de fallas en línea de producción




Domina la Electrónica Digital diseñando un sistema de seguridad con Puerta OR. Construye un circuito que detiene la cinta si detecta 5V en sensores de fallo.

---

## Caso práctico: Sistema de arranque de motor redundante
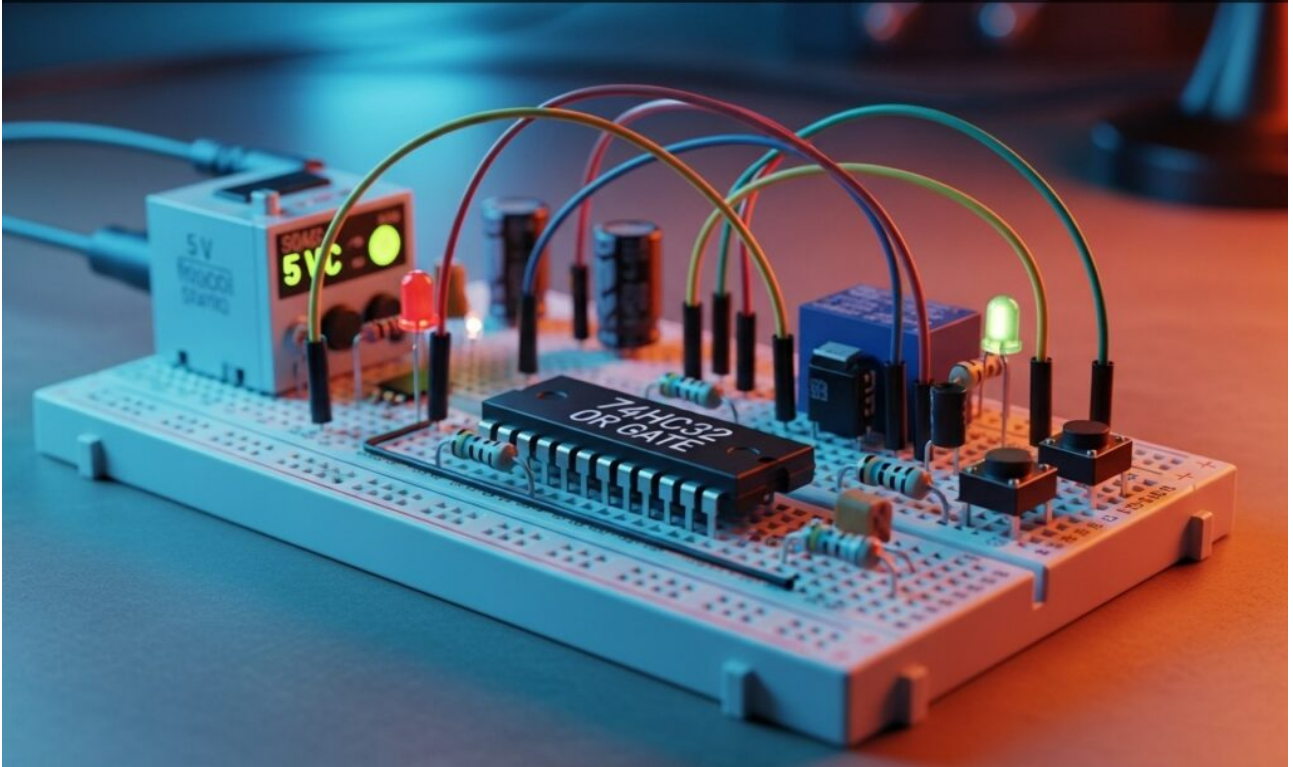
# Sistema de arranque de motor redundante



Domina la Electrónica Digital diseñando un arranque de motor redundante con una Puerta OR. Controla cargas de alta potencia con 5 V de forma segura y eficaz.