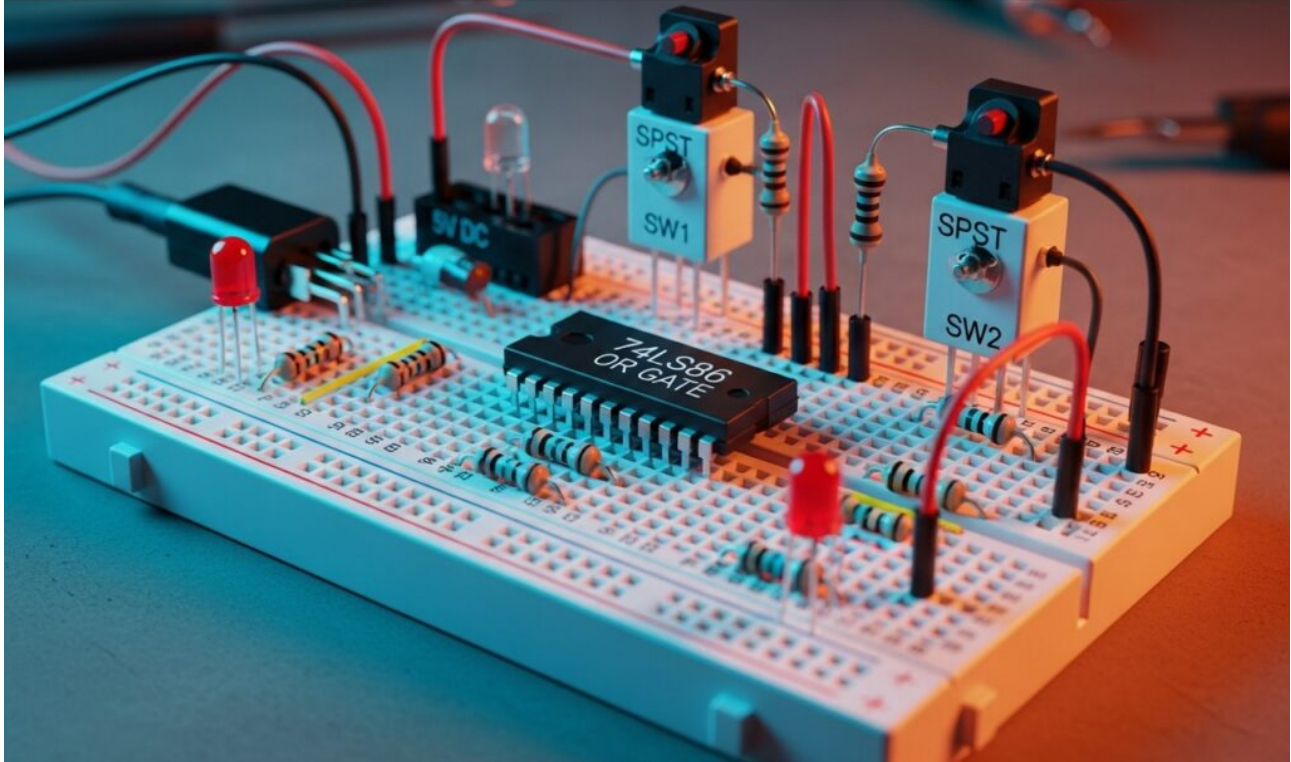


Caso práctico: Detector de fallos de sensores

Detector de fallos de sensores



Nivel: Básico - Implementar un circuito con compuerta XOR para activar una alarma visual cuando dos sensores redundantes presentan estados lógicos...