


Caso práctico: Sistema de alarma con enclavamiento



Domina la Electrónica Analógica creando un sistema de alarma con enclavamiento. Aprende a usar un Relé para memorizar estados y asegurar el control industrial.

Caso práctico: Control de motor DC con relé y pulsador

Control de motor DC con relé y pulsador

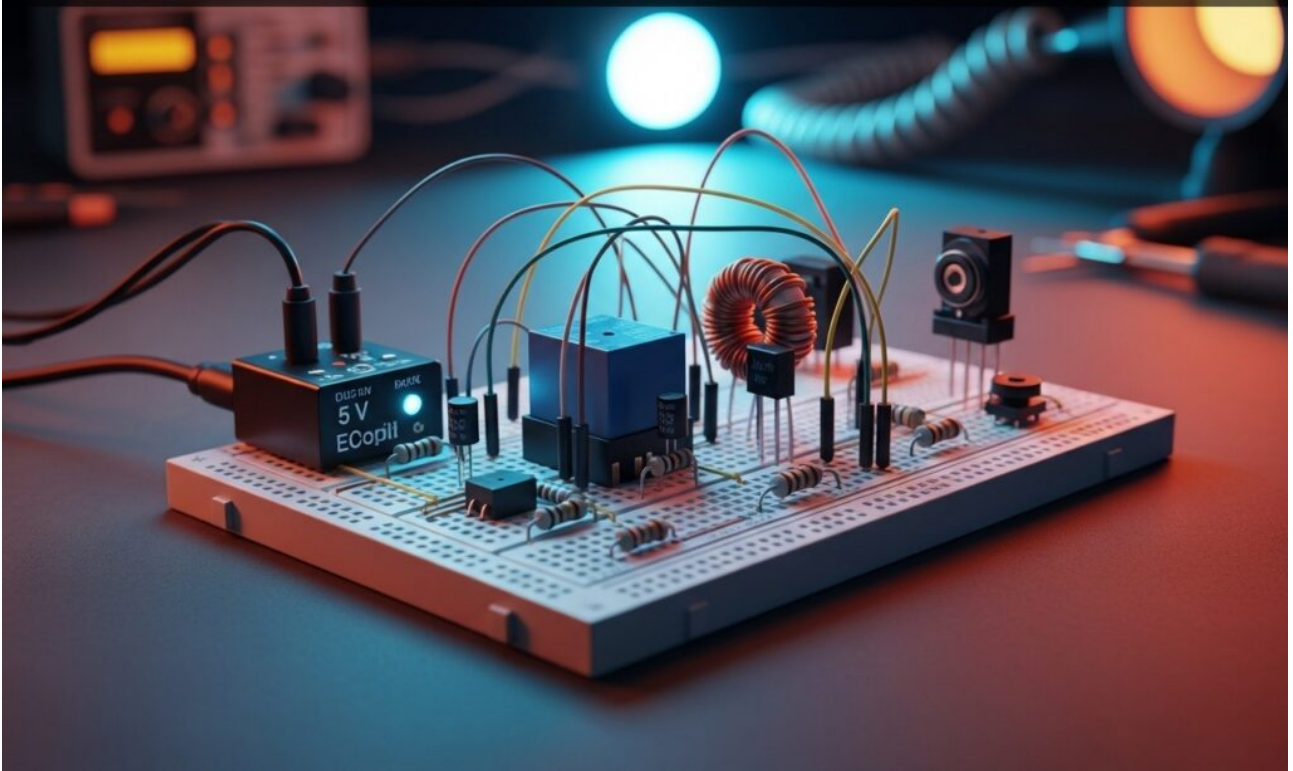

Domina la Electrónica Analógica creando un control seguro para motor DC. Usa un Relé para aislar circuitos y manejar altas corrientes sin dañar componentes.