

## Caso práctico: oscilador astable con NE555



Nivel: Básico — Construye un temporizador astable con NE555 que hace parpadear un LED a una frecuencia visible.

## Objetivo y caso de uso

Vas a construir un...

---

## Caso práctico: Temporizador monostable usando NE555

