

## Caso práctico: Sistema de alarma con doble sensor




Aprende Electrónica Digital diseñando un sistema de alarma con Puerta OR. Construye un circuito de seguridad que activa un LED a 5V ante cualquier intrusión.

---

## Caso práctico: Control seguro de prensa hidráulica

# Control seguro de prensa hidráulica

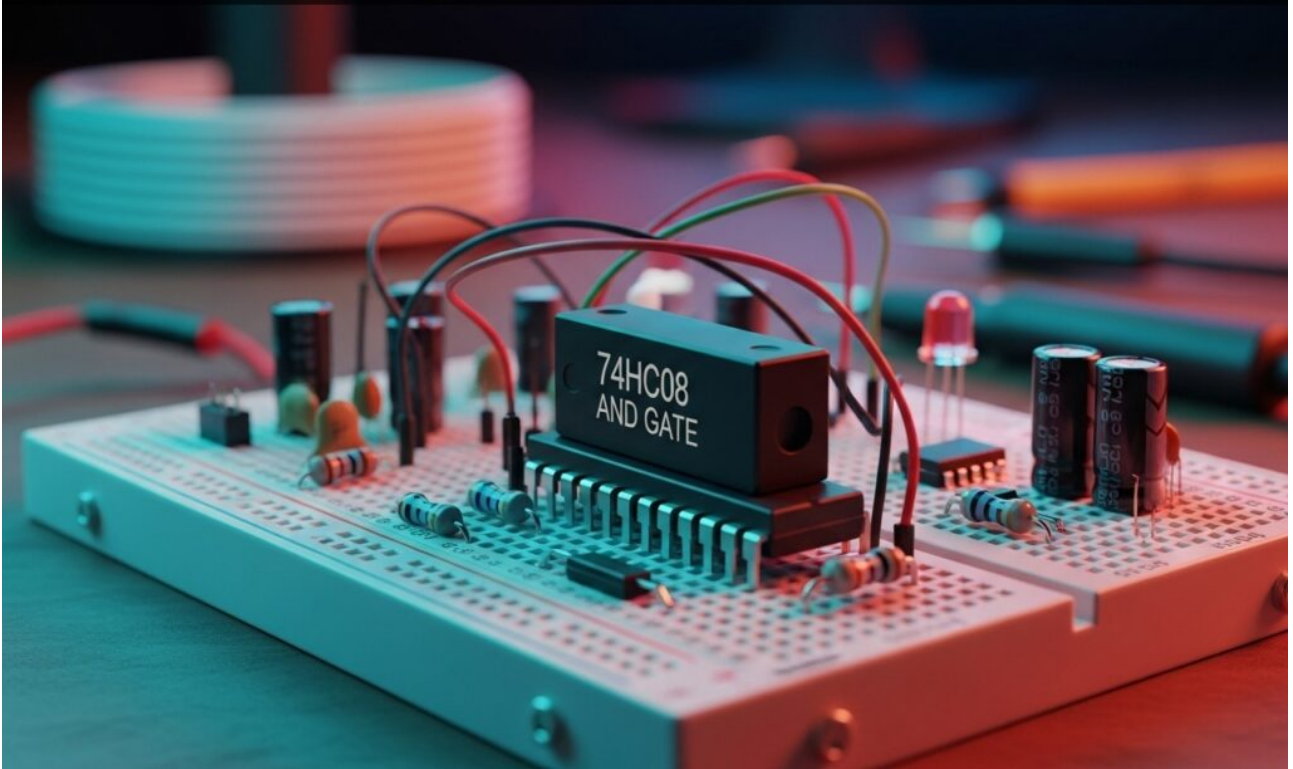


Aprende Electrónica Digital diseñando un mando a dos manos con una Puerta AND. Construye un circuito de seguridad industrial que activa la carga solo con...

---

## Caso práctico: Sistema de seguridad de doble llave

# Sistema de seguridad de doble llave

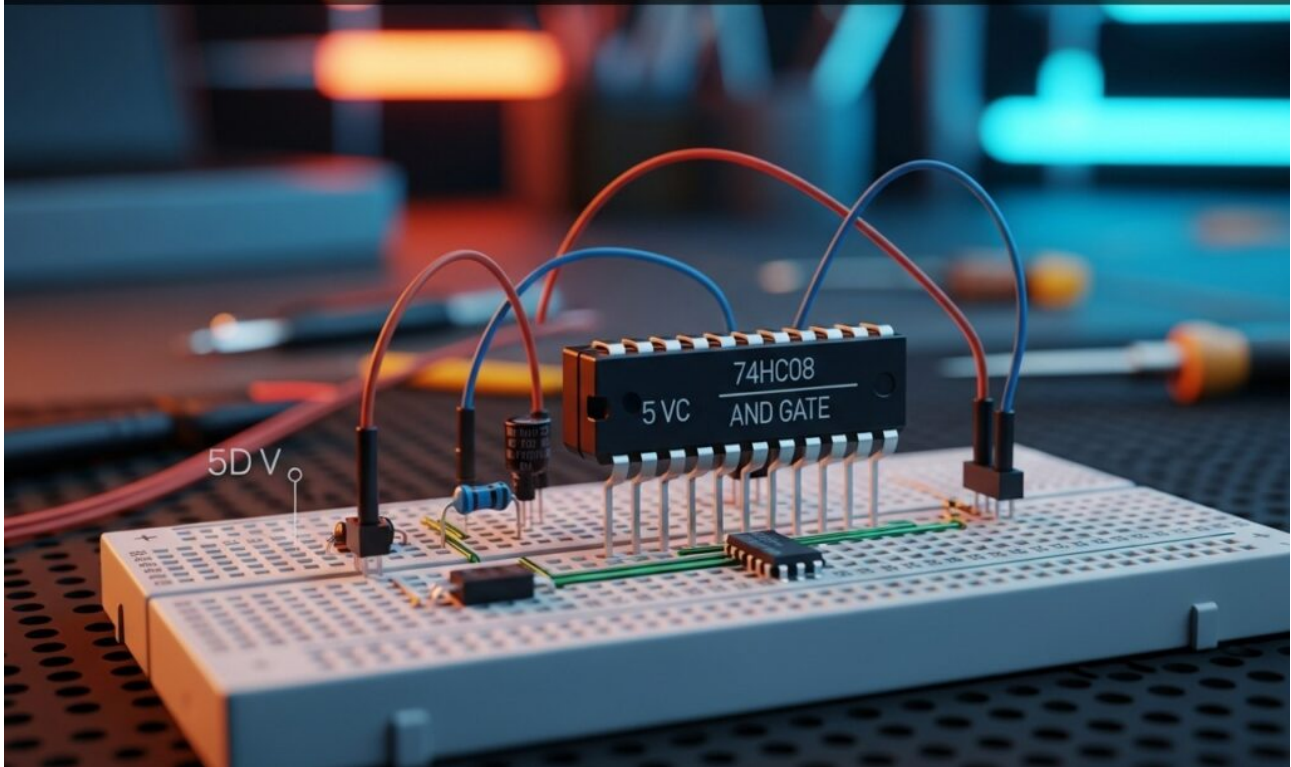

Aprende Electrónica Digital construyendo un sistema de seguridad de doble llave con una Puerta AND. Diseña un circuito que activa una alarma solo con dos...