

Caso práctico: Alarma de seguridad con NOR



Nivel: Básico | Objetivo: Verificar la tabla de verdad de la compuerta NOR utilizando un circuito de alarma que se activa solo cuando ningún sensor detecta...