

Caso práctico: Detector de igualdad de 1 bit



Nivel: Básico - Verificar el funcionamiento de una puerta XNOR 74HC7266 como detector lógico de igualdad utilizando su tabla de verdad.