Caso práctico: oscilador astable con NE555

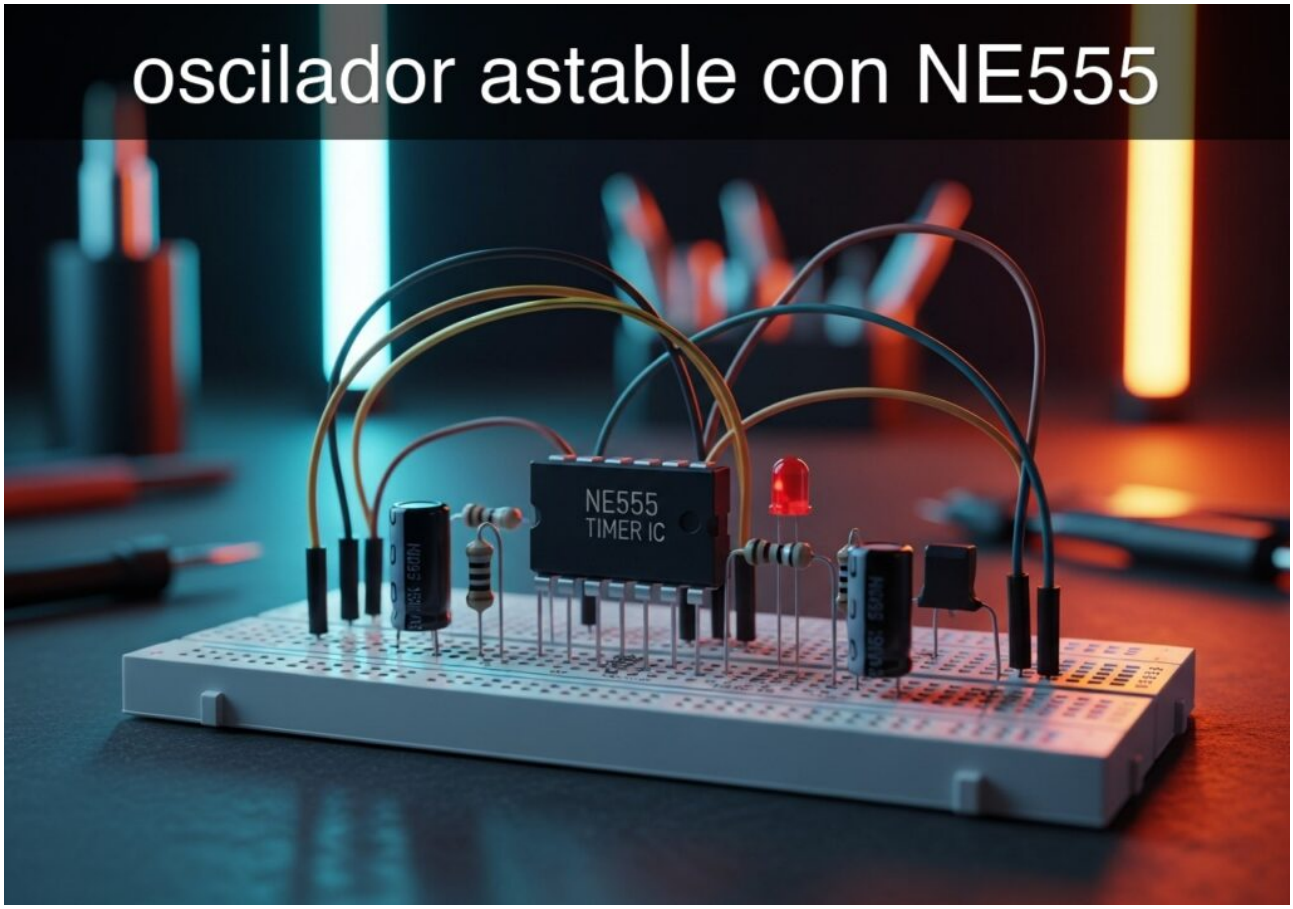

Nivel: Básico — Construye un temporizador astable con NE555 que hace parpadear un LED a una frecuencia visible.

Objetivo y caso de uso

Vas a construir un…

Caso práctico: Temporizador monostable usando NE555

Nivel: Básico – Construye un circuito temporizador monostable utilizando el CI NE555 para controlar la salida de un LED durante un tiempo determinado.

##…